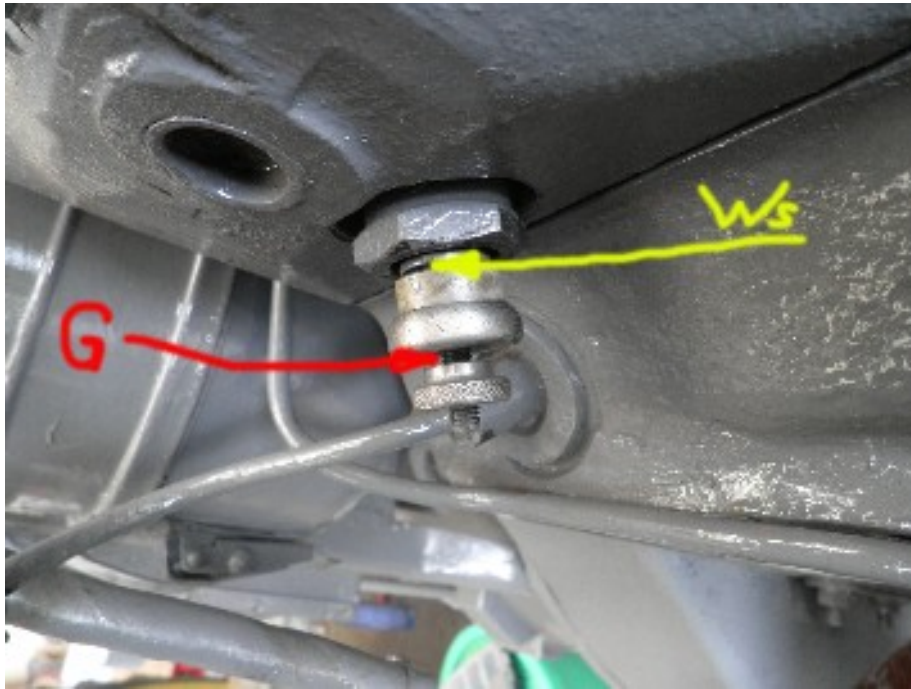


## Teil 7 Glühkerze



G vom Glühüberwacher zur Glühkerze Anschluß vor Mutter ( dickeres Kabel )

Ws von der Glühkerze ( zwischen Porzellan und Kerze ) zum Widerstand ( dickeres Kabel )