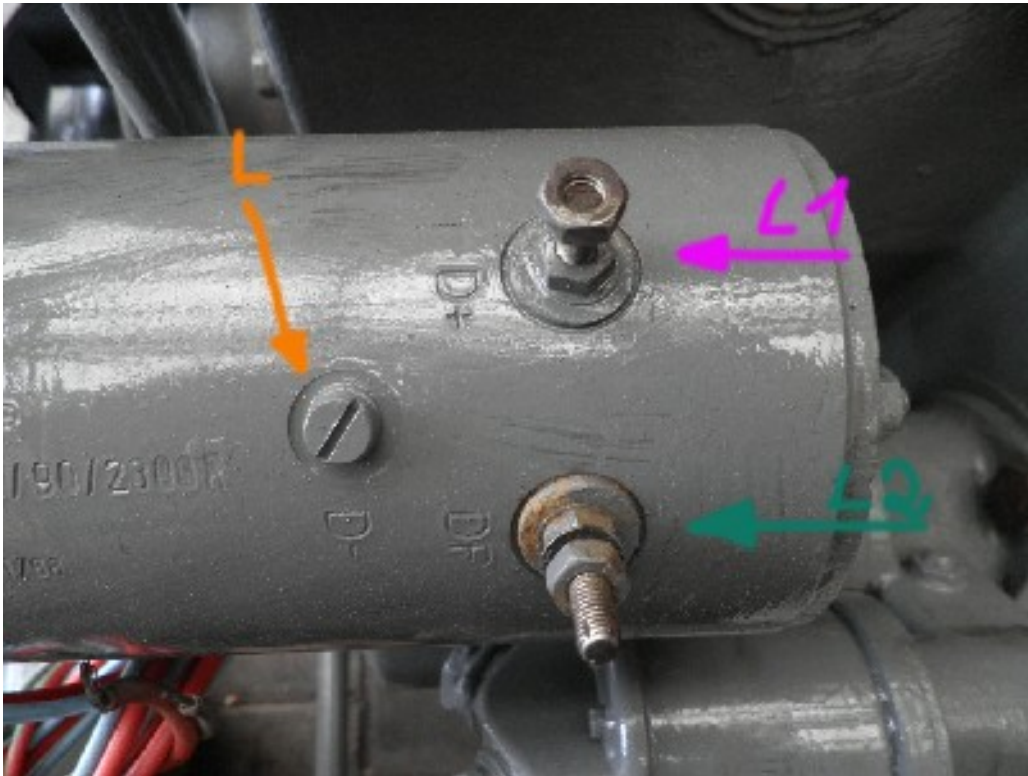


Teil 5 Die Lichtmaschine



L1 kommt vom Regler D+ und geht zur Lichtmaschine D+
L2 kommt vom Regler DF und geht zur Lichtmaschine DF
L kommt vom Regler D- und geht zur Lichtmaschine D-

Sollte D- nicht vorhanden sein an der Lichtmaschine geht beim Regler D- auf den Rahmen
Eine andere Variante wird auch noch beschrieben .